
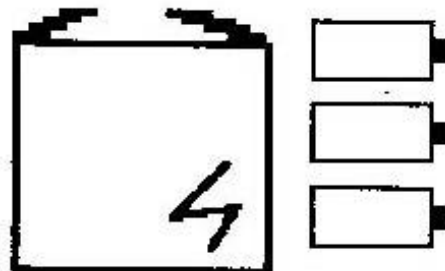
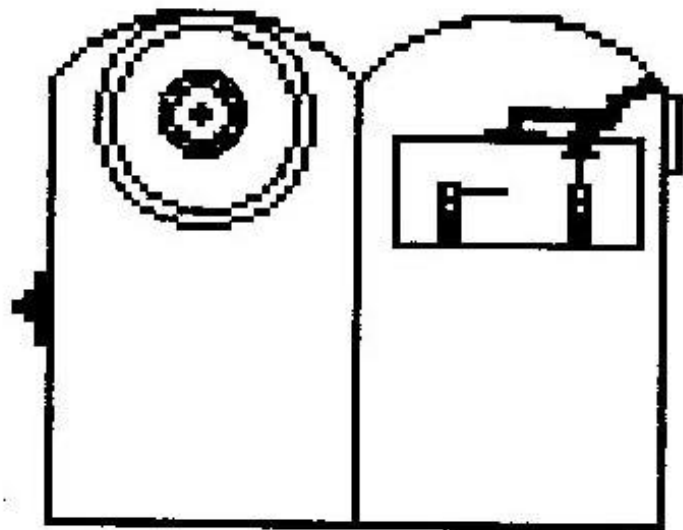


LA LAMPE ELECTRIQUE PLATE

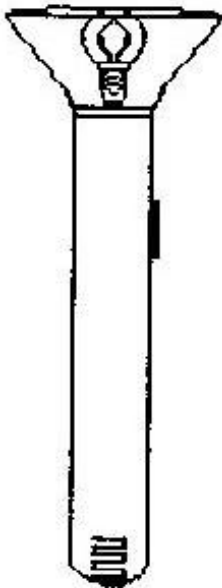Exercice : Où place-tu les piles pour chacune des lampes ? (*)



* piles à découper et à coller ou à dessiner